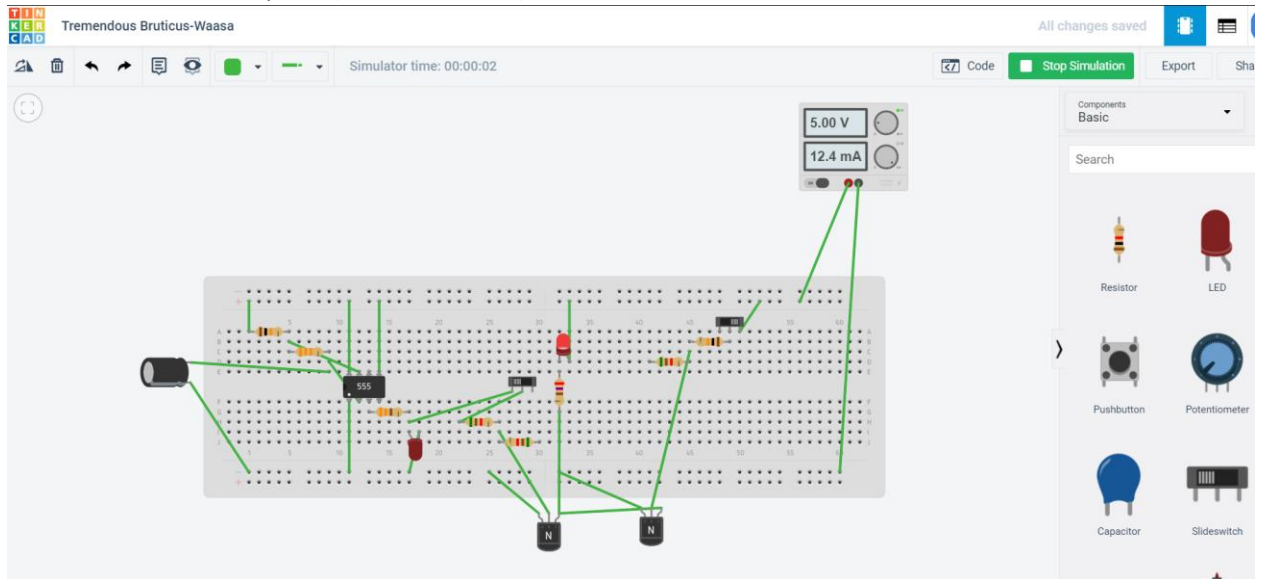


Temă laborator 5


1. Poarta comandă

Rezultate functionale:


- led2 este aprins (k1: 1-3; k2: 1-2)




- led 2 este stins (k1: 1-3; k2: 1-3)

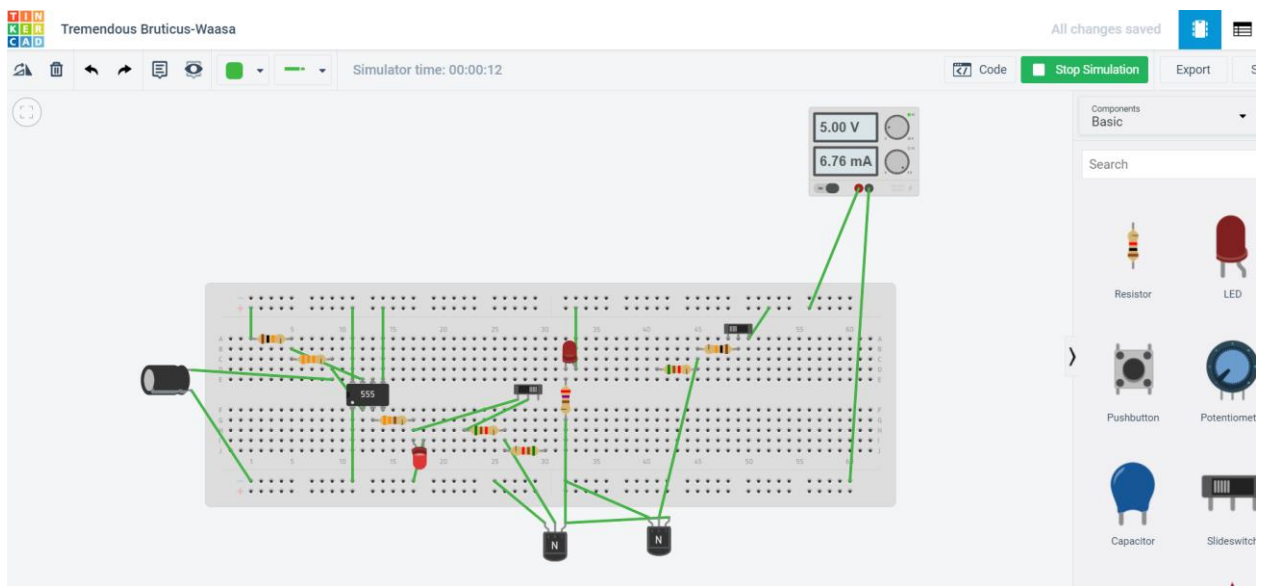

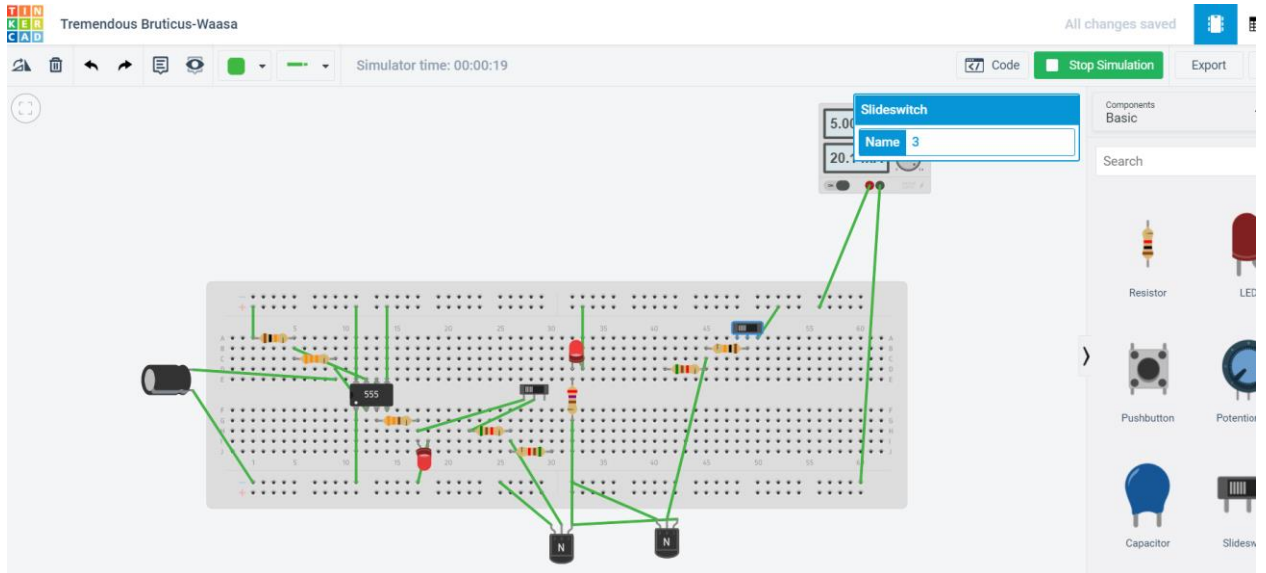- pulsatie led 1 sincronizata cu pulsatie led 2 (k1: 1-2; k2: 1-3)



- led 2 aprins (k1: 1-2; k2: 1-2)

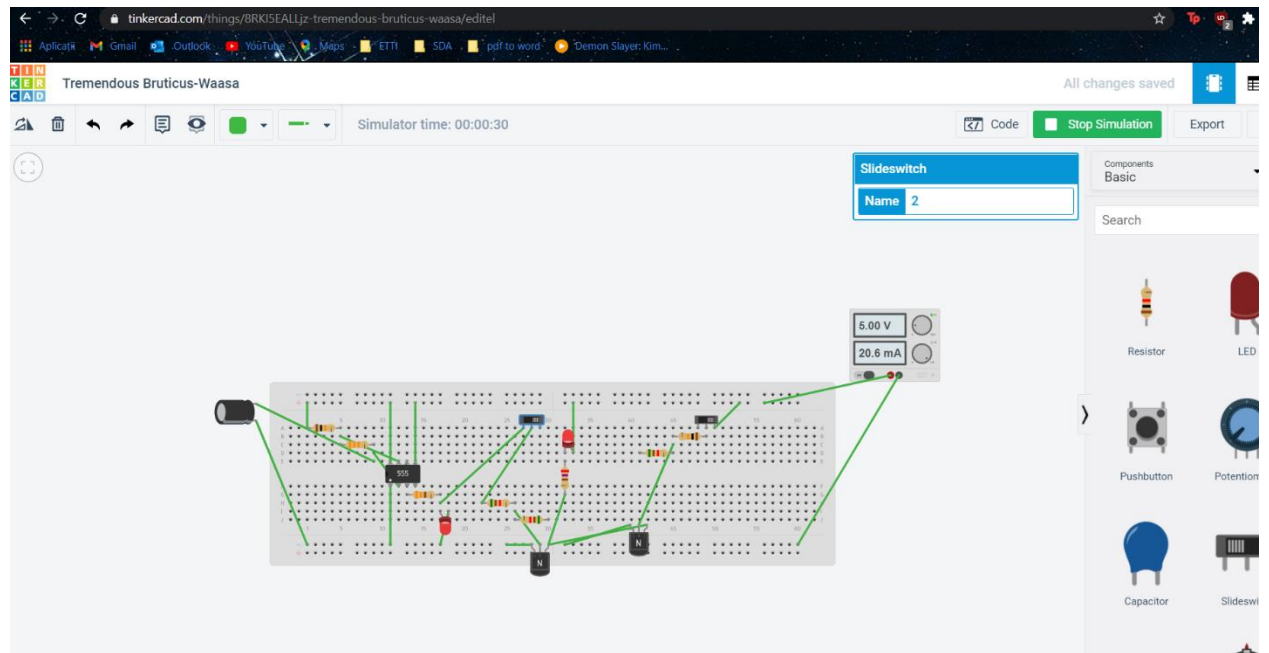

- inlocuire comutator k2 cu un comutator push (led1 palpaie, led 2 se aprinde doar cand apas pe push)

